

1과목 : 전자공학

- 진폭 변조도를 m 이라 할 때 $m > 1$ 이 되면 변조 일그러짐이 일어나는데 이를 무엇이라 하는가?
 ① 양변조 ② 음변조
 ③ 과변조 ④ 저변조
- 차동증폭기의 CMRR이 40dB이고 동상신호이득 A_c 가 0.1일 때 차동신호이득 A_d 는 얼마인가?
 ① 4 ② 10
 ③ 40 ④ 100
- 2단으로 구성된 증폭기에서 이득이 10, 잡음지수가 5인 첫 번째단의 증폭기를 이득이 5, 잡음지수가 3인 두 번째단의 증폭기에 연결할 때 종합 잡음지수는 얼마인가?
 ① 5.2 ② 6
 ③ 10.2 ④ 15
- JK플립플롭의 특성표를 참고한 특성방정식으로 옳게 표현한 것은?

Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- $Q(t+1) = J + \bar{K}Q(t)$
 $Q(t+1) = J\bar{Q}(t) + \bar{K}Q(t)$
 $Q(t+1) = \bar{J}Q(t) + K\bar{Q}(t)$
 $Q(t+1) = K + \bar{J}Q(t)$
- 디엠퍼시스(de-emphasis) 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① FM 수신기에 이용된다.
 ② 일종의 적분회로이다.
 ③ 높은 주파수의 출력을 감소시킨다.
 ④ 반송파를 억제하고 양측파대를 통과시킨다.
- 바크하우스젠(Barkhausen)의 발진조건에서 증폭기의 증폭도 $A=10$ 이고 궤환회로의 궤환비율을 β 라고 할 때 β 의 값은?
 ① 0.1 ② 1
 ③ 10 ④ 100
- P형 반도체에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 4가인 Ge이나 Si에 3가인 Ga, In 등을 넣어 만든다.

- 다수 캐리어가 정공인 불순물 반도체이다.
- 불순물 첨가에 의해 새로운 에너지 준위인 억셉터 준위가 생긴다.
- 불순물을 다량으로 도핑할수록 전기적인 저항이 증가한다.
- BJT의 동작상태 중 차단상태는?
 ① BE 접합 : 순바이어스, BC 접합 : 순바이어스
 ② BE 접합 : 역바이어스, BC 접합 : 순바이어스
 ③ BE 접합 : 순바이어스, BC 접합 : 역바이어스
 ④ BE 접합 : 역바이어스, BC 접합 : 역바이어스
- 정류회로에서 전압변동률 ΔV 는? (단, V_o : 무부하시 출력전압, V_i : 부하 시 출력전압)

$$\Delta V = \frac{V_i - V_o}{V_i} \times 100$$

$$\Delta V = \frac{V_o - V_i}{V_i} \times 100$$

$$\Delta V = \frac{V_i - V_o}{V_o} \times 100$$

$$\Delta V = \frac{V_o - V_i}{V_o} \times 100$$


- 다음 설명 중 ㉠과 ㉡으로 옳은 것은?

“변조란 신호의 전송을 위하여 (㉠) 신호에 (㉡) 신호를 포함시키는 과정을 말한다.”

- ① ㉠ 저주파, ㉡ 저주파 ② ㉠ 저주파, ㉡ 고주파
 ③ ㉠ 고주파, ㉡ 고주파 ④ ㉠ 고주파, ㉡ 저주파


- 다음 중 정류회로에서 다이오드를 여러 개 병렬로 접속시킬 경우의 특성은?
 ① 과전압으로부터 보호할 수 있다.
 ② 과전류로부터 보호할 수 있다.
 ③ 정류기의 역방향 전류가 감소한다.
 ④ 부하출력전압서 맥동률을 감소시킬 수 있다.

- 다음 게이트 회로의 논리식으로 옳은 것은?

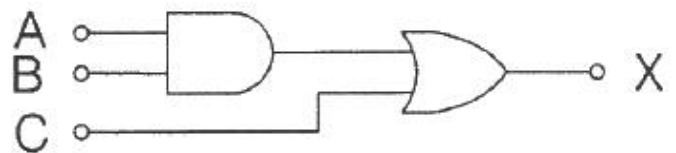

- $X = (A + B) + C$ ② $X = A \cdot B + C$
 $X = (A + B) \cdot C$ ④ $X = A + B \cdot C$

- 다음 회로의 전압이득은? (단, 연산증폭기는 이상적인 소자이다.)

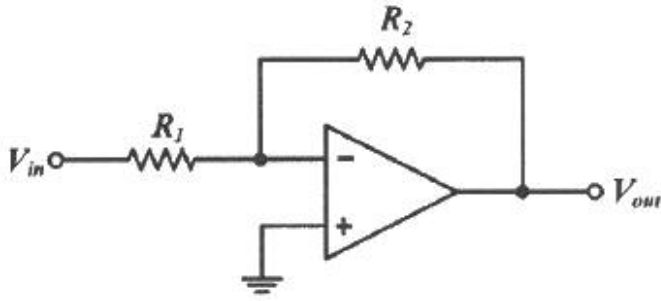

- ① $1 + \frac{R_2}{R_1}$ ② $1 - \frac{R_2}{R_1}$
 ③ $\frac{R_2}{R_1}$ ④ $-\frac{R_2}{R_1}$

14. 25℃에서 80W의 손실전력을 가지는 실리콘 트랜지스터가 있다. 이 트랜지스터 케이스의 온도가 135℃라면 손실전력은 몇 W 인가? (단, 25℃ 이상에서 손실전력의 감소비율은 0.5 W/℃ 이다.)


- ① 15 ② 25
 ③ 35 ④ 55

15. 이미터 접지 증폭기에서 컬렉터 역포화 차단전류 $I_{CO} = 0.1mA$, 베이스 전류 $I_B = 0.2mA$ 일 때, I_C 는 약 몇 mA 인가? (단, 트랜지스터의 $\beta = 50$ 이다.)

- ① 10.2 ② 12.5
 ③ 15.1 ④ 24.3

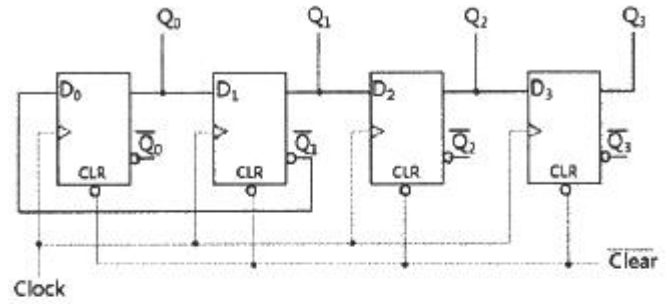16. D플립플롭으로 구성된 4비트 시프트 레지스터는 초기화상태 이후 Clock 상승 모서리에서 동기가 되어 동작한다. 4번째 (㉠) 클럭 신호와 5번째(㉡) 클럭 신호에서 출력될 Q_0 , Q_1 , Q_2 , Q_3 값을 차례대로 표현했을 때 ㉠, ㉡값을 각각 올바르게 표현하면? (단, 회로는 **Clear** 입력 신호로, Q_0 , Q_1 , Q_2 , Q_3 를 "0000"으로 초기화 하였다.)

㉠, ㉡값을 각각 올바르게 표현하면? (단, 회로는 **Clear** 입력 신호로, Q_0 , Q_1 , Q_2 , Q_3 를 "0000"으로 초기화 하였다.)



Time (Clock)	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	0	1	1	0
4	(㉠)			
5	(㉡)			
6	⋮			

- ① ㉠ 1011, ㉡ 0101 ② ㉠ 0011, ㉡ 1001
 ③ ㉠ 1011, ㉡ 1101 ④ ㉠ 0011, ㉡ 0001

17. 다음 논리회로 중 팬 아웃(fan-out) 수가 가장 많은 회로는?

- ① CMOS ② TTL
 ③ RTL ④ DTL

18. 다음 중 정현파 발진기가 아닌 것은?

- ① 수정발진기 ② 블로킹발진기
 ③ LC발진기 ④ RC발진기

19. 전원 주파수 60Hz를 사용하는 정류회로에서 120Hz의 맥동 주파수를 나타내는 회로 방식은?


- ① 단상 반파 정류 ② 단상 전파 정류
 ③ 3상 반파 정류 ④ 3상 전파 정류

20. 정전압회로에 주로 사용되는 다이오드는?

- ① 제너 다이오드 ② 에사키 다이오드
 ③ 터널 다이오드 ④ 바랙터 다이오드

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 그림과 같은 함수의 라플라스 변환은?

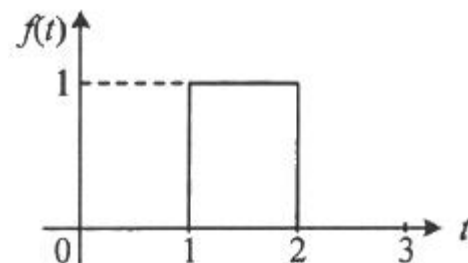

- ① $\frac{1}{s}(e^s - e^{2s})$ ② $\frac{1}{s}(e^{-s} - e^{-2s})$
 ③ $\frac{1}{s}(e^{-2s} - e^{-s})$ ④ $\frac{1}{s}(e^{-s} + e^{-2s})$


22. 전압

$$v(t) = 14.14\sin\omega t + 7.07\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)(V)$$


의 실효값은 약 몇 V 인가?

- ① 3.87 ② 11.2
 ③ 15.8 ④ 21.2

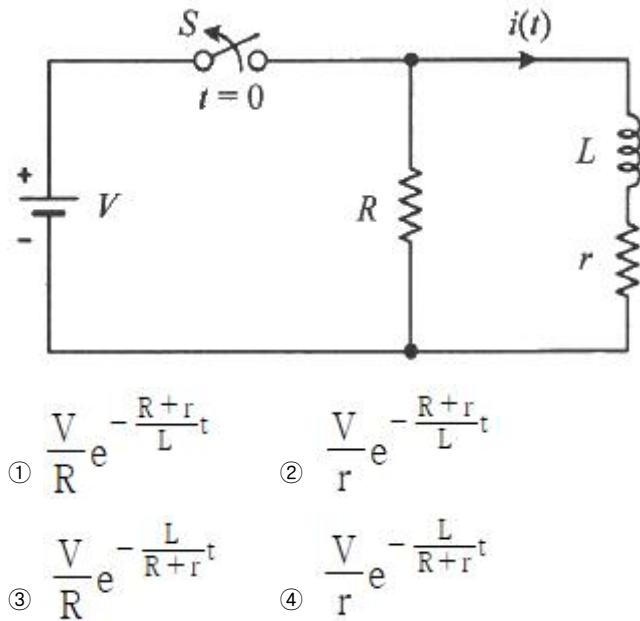23. 정상상태에서 $t = 0$ 초인 순간에 스위치 S를 열었다. 이 때 흐르는 전류 $i(t)$ 는?




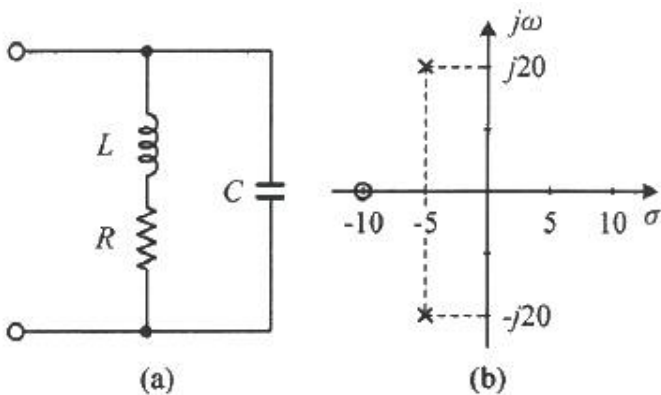24. 그림 (a)와 같은 회로에 대한 구동점 임피던스의 극점과 영점이 각각 그림 (b)에 나타난 것과 같고 $Z(0) = 1$ 일 때, 이 회로에서 $R(\Omega)$, $L(H)$, $C(F)$ 의 값은?



- ① $R = 1.0\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 0.0235F$
 ② $R = 1.0\Omega$, $L = 0.2H$, $C = 1.0F$
 ③ $R = 2.0\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 0.0235F$
 ④ $R = 2.0\Omega$, $L = 0.2H$, $C = 1.0F$

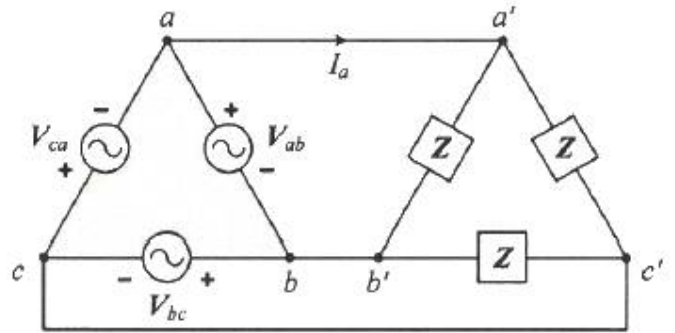25. 그림과 같은 평형 3상회로에서 전원 전압이 $V_{ab} = 200(V)$ 이고 부하 한상의 임피던스가 $Z = 4 + j3(\Omega)$ 인 경우 전원과 부하사이 선전류 I_a 는 약 몇 A 인가?




- ① $40\sqrt{3} \angle 36.87^\circ$ ② $40\sqrt{3} \angle -36.87^\circ$
 ③ $40\sqrt{3} \angle 66.87^\circ$ ④ $40\sqrt{3} \angle -66.87^\circ$

26. 상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 전류가 $I_a = 15 + j2(A)$, $I_b = -20 - j14(A)$, $I_c = -3 + j10(A)$ 일 때 영상분 전류 I_0 는 약 몇 A 인가?

- ① $2.67 + j0.38$ ② $2.02 + j6.98$
 ③ $15.5 - j3.56$ ④ $-2.67 - j0.67$

27. 회로에서 저항 1Ω 에 흐르는 전류 $I(A)$ 는?

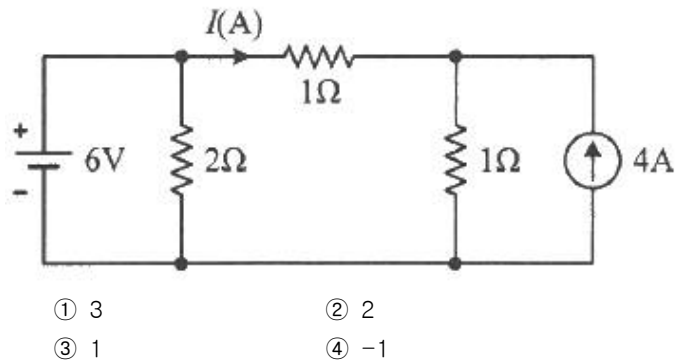

28. 선간전압이 150V, 선전류가 $10\sqrt{3} A$, 역률이 80%인 평형 3상 유도성 부하로 공급되는 무효전력(var)은?

- ① 3600 ② 3000
 ③ 2700 ④ 1800

29. 무한장 무손실 전송선로의 임의의 위치에서 전압이 100V 이었다. 이 선로의 인덕턴스가 $7.5\mu H/m$ 이고, 커패시턴스가 $0.012\mu F/m$ 일 때 이 위치에서 전류(A)는?

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8

30. 파형이 톱니파인 경우 파형률은 약 얼마인가?

- ① 1.155 ② 1.732
 ③ 1.414 ④ 0.577

31. 다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템의 특성방정식의 근(s_1, s_2)은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

- ① 1, -3 ② -1, -2
③ -2, -3 ④ -1, -3


32. 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{3s^2 + 4s + 1}$ 인 제어시스템의 과도 응답 특성은?

- ① 무제동 ② 부족제동
③ 임계제동 ④ 과제동

33. 그림과 같은 제어시스템의 폐루프 전달함수


$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

에 대한 감도 S_K^T 는?

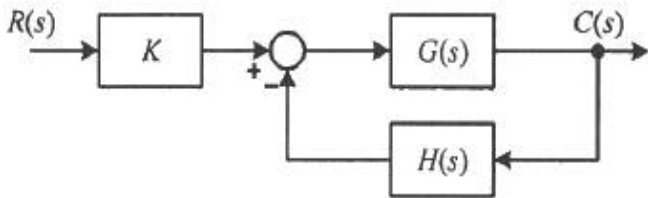


- ① 0.5 ② 1
③ $\frac{G}{1+GH}$ ④ $\frac{-GH}{1+GH}$

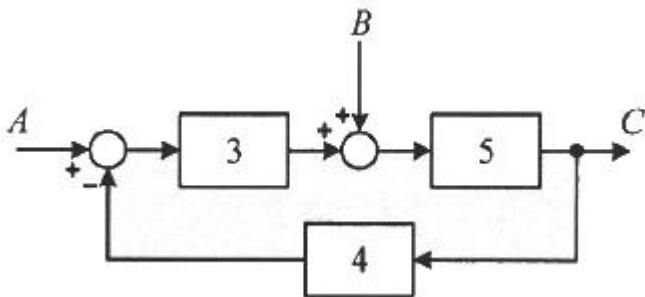34. 그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어시스템에서 $A = 1$, $B = 1$ 일 때, 블록선도의 출력 C는 약 얼마인가?




- ① 0.22 ② 0.33
③ 1.22 ④ 3.1

35. 그림과 같은 제어시스템이 안정하기 위한 k의 범위는?

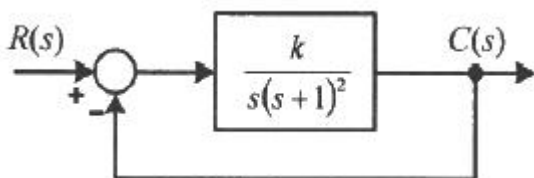

- ① $k > 0$ ② $k > 1$
③ $0 < k < 1$ ④ $0 < k < 2$

36. 다음 논리회로의 출력 Y는?

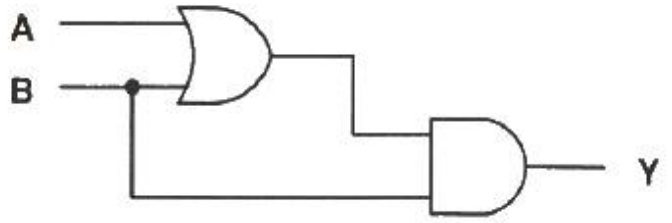

- ① A ② B
③ $A + B$ ④ $A \cdot B$

37. 제어요소가 제어대상에 주는 양은?

- ① 동작신호 ② 조작량
③ 제어량 ④ 계환량

38. 전달함수가 $G_c(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s}$ 인 제어기가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 제어기 ② 적분 제어기
③ 비례 적분 제어기 ④ 비례 미분 적분 제어기

39. 제어시스템의 주파수 전달함수가 $G(j\omega) = j5\omega$ 이고, 주파수가 $\omega = 0.02$ rad/sec 일 때 이 제어시스템의 이득(dB)은?

- ① 20 ② 10
③ -10 ④ -20

40. 함수 $f(t) = e^{-at}$ 의 z 변환 함수 $F(z)$ 는?

- ① $\frac{2z}{z - e^{aT}}$ ② $\frac{1}{z + e^{aT}}$
③ $\frac{z}{z + e^{-aT}}$ ④ $\frac{z}{z - e^{-aT}}$

3과목 : 신호기기

41. 보통 농형 유도전동기와 비교한 2중 농형 유도전동기의 특징은?

- ① 기동 전류가 크고 기동 토크도 크다.
② 기동 전류가 적고 기동 토크도 적다.
③ 기동 전류가 크고 기동 토크도 적다.
④ 기동 전류가 적고 기동 토크도 크다.

42. 어떤 변압기의 1차 환산임피던스 $Z_{12} = 400\Omega$ 이고, 이것을 2차로 환산하면 $Z_{21} = 1\Omega$ 이 된다. 2차 전압이 300V 이면 1차 전압(V)은?

- ① 4500 ② 6000
③ 7500 ④ 8000

43. 유도전동기에서 비례추이하지 않는 것은?

- ① 토크 ② 1차 전류
③ 출력 ④ 역률

44. 단상 반파 정류로 직류전압 110V를 얻으려고 한다. 다이오드에 걸리는 최대역전압(PIV)은 약 몇 V 인가?

- ① 345 ② 314
③ 298 ④ 282
45. 건널목경보기에서 경보등의 등당 점멸횟수의 조정범위로 옳은 것은?
① 20 ± 10 회 ② 30 ± 10 회
③ 40 ± 10 회 ④ 50 ± 10 회
46. 보호기기의 접지에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 건널목 제어자용 보안기는 레일에 접지할 수 있으며 레일접지는 기점을 등으로 하여 우측레일로 한다.
② 보안기의 접지선은 접지동선(F-GV) 10mm²을 사용한다.
③ 교류전원 측에 사용하는 선조변압기의 혼촉방지판 접지저항은 10Ω이하로 한다.
④ 철제 케이블랙을 사용한 경우에는 천정벽 등과 접촉하는 부분에 비닐판 등으로 절연한다.
47. 삼입형 계전기에서 1AUR이 의미하는 것은?
① 1A 신호기의 시소계전기
② 1A 신호기의 조사계전기
③ 1A 신호기의 신호제어계전기
④ 1A 신호기의 소등검지계전기
48. 철도 건널목경보장치에서 건널목 제어자 2420형의 발진주파수(kHz) 범위는?
① 18~22 ② 38~42
③ 58~62 ④ 78~82
49. 신호용 계전기 종류에서 직류 무극 궤도계전기의 접점수는?
① N2R2 ② N4R4
③ NR4 ④ NR6
50. 변압기에서 전압변동률을 ϵ , 퍼센트 저항강하를 p 라 할 때 이들 사이의 관계는? (단, 역률은 100% 이다.)
① $\epsilon \approx p$ ② $\epsilon \approx \sqrt{p}$
③ $\epsilon \approx \frac{p}{2}$ ④ $\epsilon \approx \frac{p}{\sqrt{2}}$
51. 전동차단기에서 장대형 전동차단기의 정격전압(V)은?
① AC 24 V ② AC 240 V
③ DC 240 V ④ DC 24 V
52. 전기선로전환기(MJ81형)를 사용하여 선로를 전환할 경우 선로전환기의 전환력 범위는?
① 100~200kg ② 200~400kg
③ 400~600kg ④ 600~800kg
53. 변압기에서 2차 측을 단락하고 1차 측에 저전압을 가하여 1차 전류가 1차 정격전류와 같도록 조정했을 때의 1차 입력은?
① 임피던스 와트 ② 철손
③ 정격용량 ④ 전부하시의 전손실
54. 전기 선로전환기 운전 중에 콘덴서 회로가 단선될 경우 전

동기의 동작 상태는?

- ① 계속 회전한다.
② 회전 방향이 달라진다.
③ 정지 후 다시 동작한다.
④ 선로전환기 동작이 정지된다.
55. 직류 전동기의 속도 제어법이 아닌 것은?
① 2차 여자법 ② 계자 제어법
③ 전압 제어법 ④ 저항 제어법
56. 전기 선로전환기에서 전동기의 회전속도를 감속하고 강한 회전력을 전달하기 위하여 설치되는 것은?
① 마찰연속기 ② 감속기어장치
③ 전환쇄정장치 ④ 회로제어기
57. 직류 발전기에서 전기자 반작용을 방지하기 위한 보상권선의 전류 방향은?
① 전기자 권선의 전류방향과 같다.
② 계자 권선의 전류방향과 같다.
③ 계자 권선의 전류방향과 반대이다.
④ 전기자 권선의 전류방향과 반대이다.
58. 단상 유도 전동기의 기동방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?
① 분상 기동형 ② 반발 기동형
③ 반발 유도형 ④ 콘덴서 기동형
59. 사이리스터의 명칭에 관한 설명 중 틀린 것은?
① SCR은 역저지 3극 사이리스터이다.
② SSS는 2극 쌍방향 사이리스터이다.
③ SCS는 역저지 2극 사이리스터이다.
④ TRIAC는 3극 쌍방향 사이리스터이다.
60. 건널목 전동차단기에는 어떤 전동기가 주로 사용되는가?
① 직류 직권전동기 ② 직류 분권전동기
③ 단상 유도전동기 ④ 직류 복권전동기

4과목 : 신호공학

61. 철도신호 정위 선정 중 무현시(소등) 정위식 신호기는?
① 중계신호기 ② 암호신호기
③ 입환신호기 ④ 유도신호기
62. 자동폐색장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 복선구간의 신호현시는 정지 정위식을 원칙으로 한다.
② 폐색구간의 열차검지는 궤도회로 및 악셀 카운터 등을 설치하여 검지하는 것으로 한다.
③ 신호현시 제어는 주파수를 이용한 제어방식 또는 전자제어방식으로 한다.
④ 폐색구간에 설치하는 궤도회로는 무절연 방식의 궤도회로를 설치한다.
63. 접근쇄정의 해정시분은 출발신호기인 경우 얼마로 설정하는가?
① 30초 $\pm$ 10% ② 60초 $\pm$ 10%

- ③ 90초 ± 10% ④ 120초 ± 10%
64. 원방신호기의 확인거리는 몇 m 이상인가? (단, 지상신호(ATS) 전용구간인 경우이다.)
 ① 100 ② 200
 ③ 400 ④ 600
65. 화물열차의 비상제동거리 계산식으로 옳은 것은?

$$\textcircled{1} \frac{V}{20} + \frac{2V}{3.6} \quad \textcircled{2} \frac{V^2}{15} + \frac{5V}{3.6}$$

$$\textcircled{3} \frac{0.7V}{20} + \frac{V}{3.6} \quad \textcircled{4} \frac{V^2}{15} + \frac{11V}{3.6}$$
66. 경부고속철도에서 사용하는 ATC 장치에서 궤도회로에 흐르는 연속정보에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 실행속도 ② 폐색구배
 ③ 예고속도 ④ 절대정지구간 제어정보
67. 100km/h의 여객열차의 안전을 위하여 ATS를 설치하려고 한다. 설치위치로 옳은 것은?
 ① 신호기 외방 723m 지점 ② 신호기 내방 866m 지점
 ③ 신호기 외방 566m 지점 ④ 신호기 내방 623m 지점
68. 다음 중 고속선의 운전취급실에서 취급된 제어명령의 연동 논리를 처리하는 장치는?
 ① 역정보전송장치(FEPOL)
 ② 연동처리장치(SSl)
 ③ 선로변 기능모듈(TFM)
 ④ 컴퓨터 지원 유지보수 시스템(CAMS)
69. 시스템 전기연동장치의 R-2형 계전기락의 계전기 수용 수량은?
 ① 84개 ② 126개
 ③ 168개 ④ 360개
70. 다음 연동장치에서 전원의 극성에 따라 계전기의 여자방향이 다른 계전기를 사용하는 회로는?
 ① 진로선별회로 ② 진로조사회로
 ③ 전철제어회로 ④ 진로쇄정회로
71. 삼입형 직류 무극 선조계전기의 선로저항이 140Ω일 때 정격전류(A)는 약 얼마인가?
 ① 0.13 ② 0.17
 ③ 0.21 ④ 0.25
72. 열차집중제어장치(CTC)의 효과에 해당하지 않는 것은?
 ① 선로용량 증대 및 안전도 향상
 ② 열차운전 정리의 신속 및 정확화
 ③ 폐색구간이 필요 없고 여객안내 자동화
 ④ 신호제어설비의 고장파악 용이
73. 신호기에 진행을 지시하는 신호를 현시한 후 신호기의 바깥쪽 일정구간에 열차가 진입하였을 경우 해당 진로의 선로전환기 등을 전환할 수 없도록 하는 쇄정은?

- ① 보류쇄정 ② 시간쇄정
 ③ 폐로쇄정 ④ 접근쇄정
74. CTC 장치에서 LDTS의 주요 구성 요소가 아닌 것은?
 ① CPU모듈 ② 출력모듈
 ③ LAN ④ 입력모듈
75. 차상선로전환기의 조작리버는 차상선로전환기로부터 몇 m 지점에 설치하여야 하는가?
 ① 대향방향 40m 지점 ② 배향방향 40m 지점
 ③ 대향방향 30m 지점 ④ 배향방향 30m 지점
76. 크로싱에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 크로싱은 포인트부, 리드부와 함께 분기기의 구성 부분이다.
 ② 크로싱의 종류에는 가동 크로싱과 고정 크로싱이 있다.
 ③ 크로싱 각이 클수록 크로싱 번호가 크다.
 ④ 크로싱은 분기기에서 궤간선이 서로 교차하는 부분이다.
77. 연동장치 정위쇄정에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 한 쪽의 정자를 반위로 하면 다른 쪽의 정자는 정위로 쇄정되는 상호연쇄
 ② 장내신호정자를 반위로 하면 21호 전철기를 정위로 쇄정하는 연쇄
 ③ 21호 전철기를 반위로 하고 장내신호정자를 반위로 전환하므로 쇄정되는 연쇄
 ④ 21호 전철기가 반위로 되어 있으면 장내신호정자를 반위로 할 수 없는 연쇄
78. 상치신호기 설치방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 선로의 상부 또는 우측에 반드시 설치한다.
 ② 선로의 곡선부, 터널 내, 교량 등은 가급적 피해서 설치한다.
 ③ 자동구간에 있어서 소정의 운전시각으로 운전할 수 있는 위치에 설치한다.
 ④ 전차선 절연구분장치와 신호기와의 관계를 감안하여 운전상 지장이 없는 곳에 설치한다.
79. 고속철도 UM71 궤도회로장치의 현장 선로 간에 일정 간격으로 설치된 보상용 콘덴서가 하는 역할은?
 ① 송전 및 착전 전압 값을 다르게 한다.
 ② 궤도송신기와 수신기 사이의 임피던스를 증가시킨다.
 ③ 선로의 인덕턴스를 보상하여 전송을 개선한다.
 ④ 고조파 성분을 제한한다.
80. MJ81형 전기 선로전환기의 정격에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 사용전원 : AC 220/380V, 3상 ② 전환시간 : 5초
 ③ 동정 : 110mm ~ 260mm ④ 분기기 : F10 ~ F15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	②	④	①	④	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	②	③	②	①	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	①	④	④	③	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	②	④	②	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	①	④	①	①	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	①	①	②	④	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	②	②	④	①	②	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	③	①	③	③	①	③	④